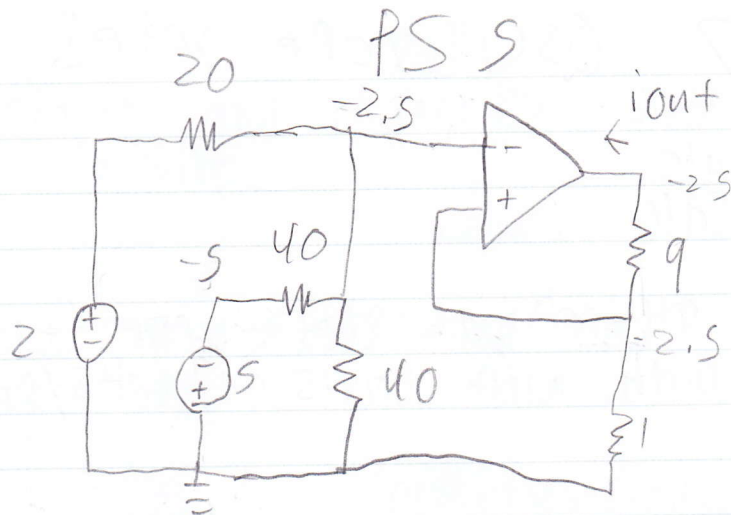


1




$$\frac{-2.5}{1} = -2.5$$

$$-2.5 \cdot 9 = -22.5$$

$$V_{out} = -25 V$$

$$i_{out} = -2.5 mA$$

2

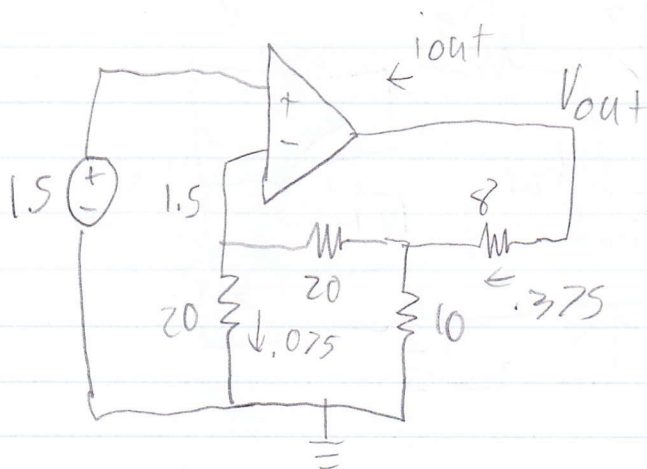

$$\frac{1.5}{20} = .075$$

$$\frac{10}{40+10} \cdot i = .025$$


$$i = .375$$

$$i_{out} = -.375 \text{ mA}$$

$$V_{out} = 6 \text{ V}$$

$$40 \cdot .075 + 8 \cdot .375 = 6$$

3

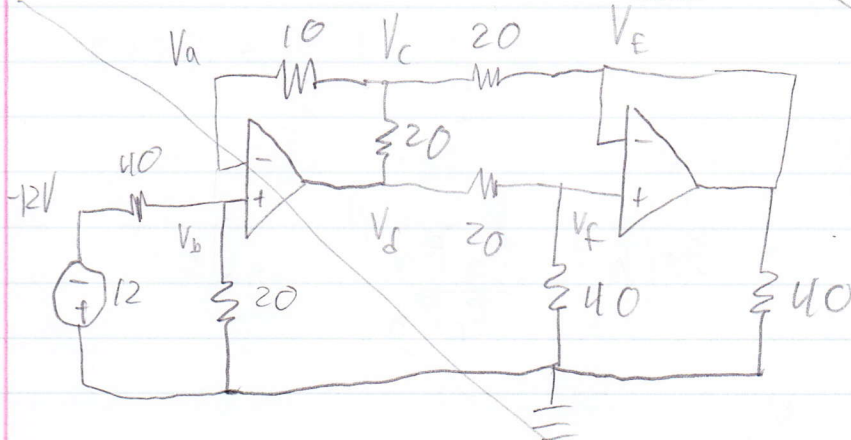

$$V_a - V_b = 0$$

$$V_e - V_f = 0$$

$$\frac{3}{40} V_e - \frac{1}{20} V_d = 0$$

$$3V_e - 2V_d = 0$$

$$3V_e = 2V_d \quad V_e = \frac{2}{3}V_d$$

$V_a$	$V_b$	$V_c$	$V_d$	$V_e$	$V_f$
$-\frac{1}{16}$	0	$-\frac{1}{16}$	0	0	0
0	$\frac{1}{40} + \frac{1}{20}$	0	0	0	0
$-\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20}$	$-\frac{1}{20}$	$-\frac{1}{20}$	0
0	0	$-\frac{1}{20}$	$\frac{1}{20} + \frac{1}{20}$	0	$-\frac{1}{20}$
0	0	$-\frac{1}{20}$	0	$\frac{1}{20} + \frac{1}{40}$	0
0	0	0	$-\frac{1}{20}$	0	$\frac{1}{20} + \frac{1}{40}$

$$C$$


$$.2V_c - .05V_d = 0$$

$$-.05V_c + \frac{1}{15}V_d = 0$$

$$-.05V_c + \frac{1}{15}V_d = 0$$

$$0$$

S3

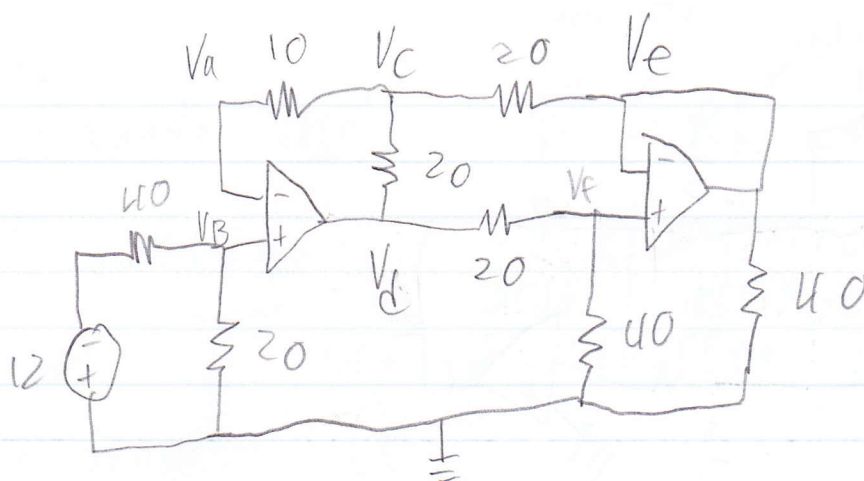

$$V_e = V_f$$

$$V_a = 11$$


$$V_b = -4$$

$V_a$   
 $V_c$   
 $V_d$   
 $V_e$   
 $V_f$   
 OPA  
 OPB

$$\begin{aligned} \frac{1}{10} V_a - \frac{1}{10} V_c &= 0 \\ -\frac{1}{10} V_a + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20}\right) V_c - \frac{1}{20} V_d - \frac{1}{20} V_e &= 0 \\ -\frac{1}{20} V_d + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40}\right) V_f &= 0 \\ V_a &= -4 \\ V_e - V_f &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ -4.8 \\ -3.2 \\ -3.2 \end{bmatrix} \begin{matrix} V_a \\ V_c \\ V_d \\ V_e \\ V_f \end{matrix}$$
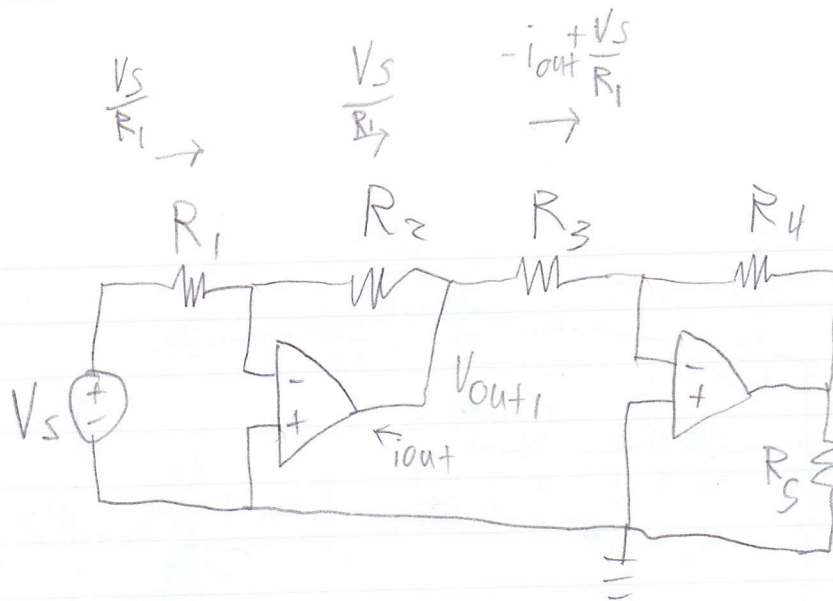
$$\frac{V_d - V_f}{20} = \frac{-4.8 - (-3.2)}{20} = -0.08 \text{ mA}$$



$$V_{out1} = \frac{R_2}{R_1} V_s$$


$$\frac{\frac{R_2}{R_1} V_s}{R_3} \cdot R_4 = V_{out}$$

$$\frac{\frac{R_2 R_4 V_s}{R_1 R_3}}{V_s} = \text{gain} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

$$i_{out} + \frac{R_2 V_s}{R_1 R_3} = \frac{V_s}{R_1}$$
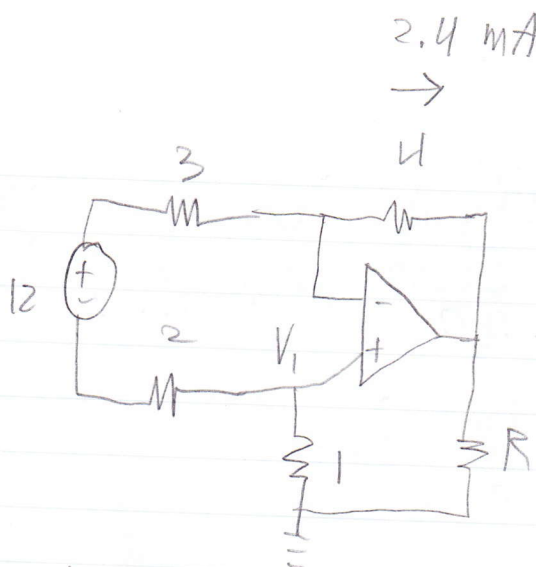
$$i_{out} = \frac{V_s}{R_1} \left( 1 - \frac{R_2}{R_3} \right)$$





$$\frac{V_1}{1} = \frac{V_{out} - V_1}{4}$$

$$V_{out} = 5V_1$$

$$V_1 + 2V_1 + 12 + 3V_1 = V_1$$


$$12 = -5V_1$$

$$V_1 = -2.4$$

$$V_1 \cdot 5 = V_{out} = -12$$

$$I = 2.4 \text{ mA}$$


6

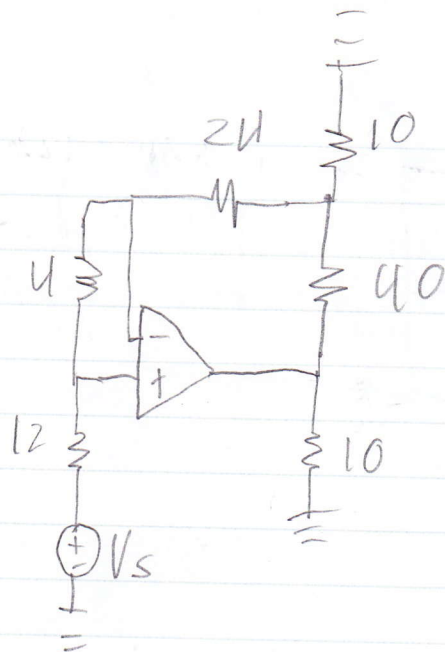

$$\frac{V_{out}}{50} \cdot 10 = V_{in} = V_s$$

$$\therefore V_s = V_{out}$$

5.7

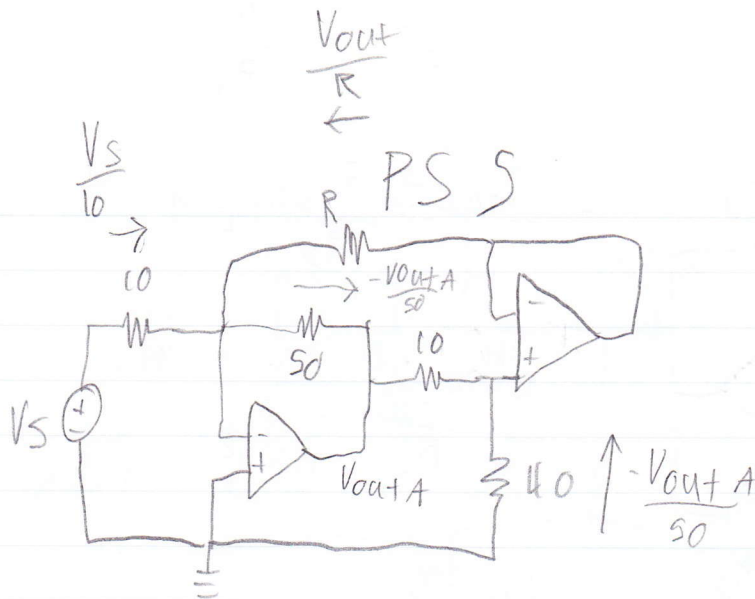

$$\frac{V_s}{10}$$

$$\frac{V_s}{10} + \frac{V_{out}}{R} = \frac{-V_{out}}{40}$$

$$\frac{V_{out}}{R}$$

$$\frac{V_s}{10} = -V_{out} \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{40} \right)$$

$$\frac{V_{outA}}{50} = \frac{V_{out}}{40}$$

$$\frac{V_{out}}{V_s} = \frac{-\frac{1}{10}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{40}}$$

$$\frac{V_{outA}}{50} \cdot 40 = V_{out}$$

$$\frac{40 + R}{40R}$$

$$V_{outA} = \frac{5}{4} V_{out}$$

$$G(R) = \frac{V_{out}}{V_s} = \frac{-4R}{40 + R}$$

$$G(\infty) = -4 \quad G(0) = 0$$


$$-3 = \frac{-4R}{40 + R} \cdot 1$$

$$-120 - 3R = -4R$$

$$-120 = -R$$

$$R = 120 \text{ k}\Omega$$

8

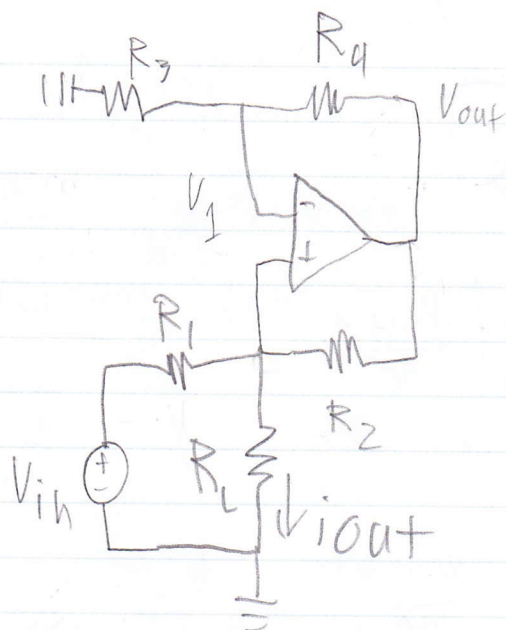

$$i_3 = i_4 = \frac{V_1}{R_3}$$

$$V_{out} - \frac{R_4 V_1}{R_3} = V_1$$

$$\frac{V_{out} - V_1}{R_2} = i_2$$

$$\frac{V_{in} - V_1}{R_1} = i_1$$

$$i_{out} = \frac{V_1}{R_L} = \frac{V_{in} - V_1}{R_1} + \frac{V_{out} - V_1}{R_2}$$

$$V_{out} = V_L \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_L}{R_L} = \frac{V_{in} - V_1}{R_1} + \frac{V_1 + V_1 \frac{R_3}{R_4} - V_1}{R_2}$$

$$V_L = V_{in} - V_1 + V_1 \frac{R_1 R_3}{R_2 R_4}$$


$$V_L = V_{in} - V_1 \left( \frac{R_1 R_3}{R_2 R_4} - 1 \right)$$

$$R_2 R_3 = R_1 R_4$$

$$R_3 = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$



9

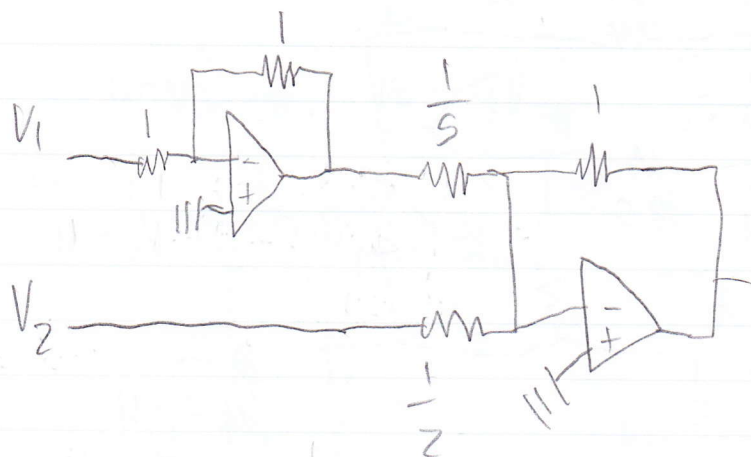

10

